

Joao Guilherme Monteiro Guimarães

Instrução com a finalidade de realizar a multiplicação de dois números quaisquer, obter o resultado e somar o resultado com o resultado da próxima multiplicação.

Inicialmente teremos duas entradas de 8 bits para o multiplicador, o qual fará a multiplicação e entregará o resultado de tamanho 16 bits para o somador. No somador teremos outra entrada (além do resultado da multiplicação) que será a do resultado anterior já acumulado da soma (inicialmente zero), e assim realizará a soma e o resultado será entregue ao registrador. Em seguida será exibido esse resultado depois de entregue no registrador e sua saída será uma das entradas do somador, como dito anteriormente, fazendo assim um loop contínuo. O clock e clear são recebidos no registrador, o qual identificará o momento certo de multiplicar, somar e zerar o número registrado. O acumulador é o conjunto do somador, registrador e multiplicador.

//somador

```
// das entradas p_A e p_B, dependendo do valor de p_Control
```

```
input p Controle;
```

```
input [15:0] p_A, p_B;
```

```
output reg [15:0] p_Output;
```

```
// se p Controle for igual a Zero, sera realizado
```

// uma soma das entradas p A e p B, caso contrario,

// sera realizado uma subtracao entre eles.

always@(*p A*, *p B*, *p Controle*)

```
if(p_Control)
    p_Output = p_A + p_B;
else
    p_Output = p_A - p_B;
```

```
endmodule
```

```
//registrador
```

```
// modulo responsavel para simular o funcionamento de um
```

```
// flip-flop do tipo D.
```

```
module registrador (p_Input, p_Clock, p_WriteOn, p_Clear, p_Output);
```

```
    input p_Clock, p_WriteOn, p_Clear;
```

```
    input [15:0] p_Input;
```

```
    output reg [15:0] p_Output;
```

```
// valor inicial do registrador
```

```
initial
```

```
    p_Output = 16'b0;
```

```
// caso p_Clear esteja ativo, a saida sera zerada independente
```

```
// do estado de p_WriteOn
```

```
always@(posedge p_Clock, posedge p_Clear)
```

```
    if(p_Clear)
```

```
        p_Output = 16'b0;
```

```
    else if(p_WriteOn)
```

```
        p_Output = p_Input;
```

```
endmodule
```

//multiplicador

// modulo responsavel por realizar a multiplicacao das

// entradas p_A e p_B

module multiplicador (p_A, p_B, p_Output);

input [7:0] p_A, p_B;

output reg [15:0] p_Output;

// a multilicacao so sera realizada novamente, se o

// estado das entradas mudar

always@(p_A, p_B)

*p_Output = p_A * p_B;*

endmodule

//Acumulador

// modulo responsavel por realizar acumulacao da multiplicao

// das entradas p_A e p_B a cada borda de subida de p_Clock

module acumulador (p_A, p_B, p_Clock, p_Clear, p_Output);

input p_Clock, p_Clear;

input [7:0] p_A, p_B;

output [15:0] p_Output;

// fios de conexao entre os modulos

wire [15:0] v_SumToReg, v_MulToSum;


multiplicador mult (p_A, p_B, v_MulToSum);

```
// a entrada p_WriteOn foi setada como constante
registrador regs (v_SumToReg, p_Clock, 1'b1, p_Clear, p_Output);

// este modulo pode trabalhar com duas operacoes, soma ou
// subtracao, nesta pratica, vai ser utilizado somente a operacao
// soma, sendo assim, p_Controlo foi setado como 1
somador sum (v_MulToSum, p_Output, 1'b1, v_SumToReg);

endmodule
```

Imagem do processamento:

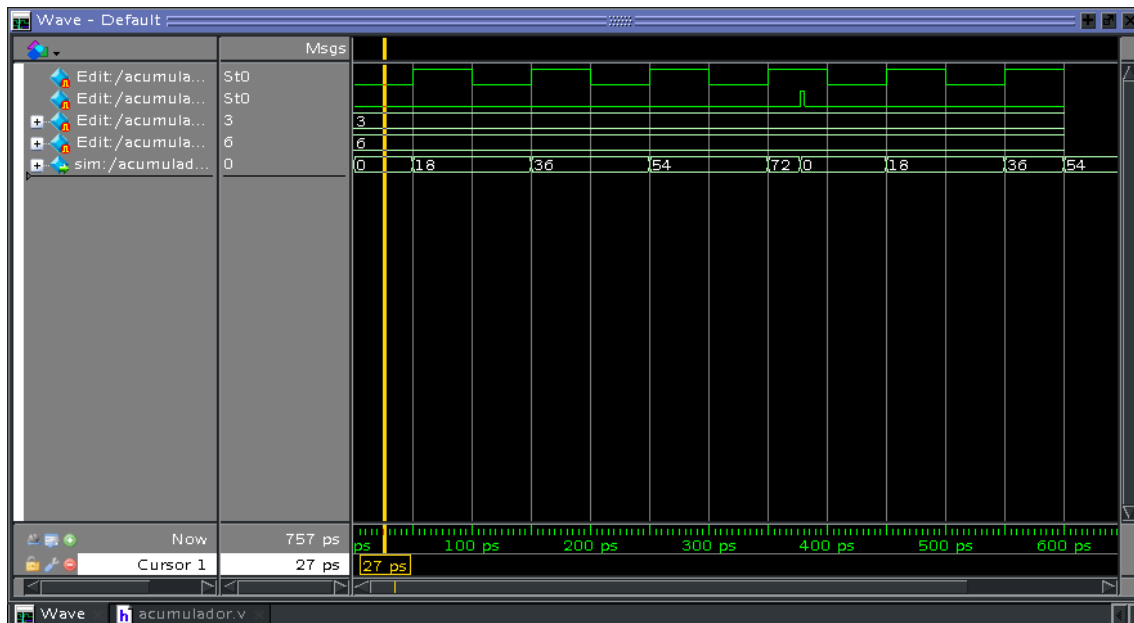

Podemos observar que dada uma entrada 6 e 3 no multiplicador, no clock de subida é feita a multiplicação e somada com o resultado já armazenado no registrador. Quando é dado um pulso no reset (segunda linha de cima para baixo) o valor do registrador é zerado.